

La tabla de verdad corresponde a como se obtienen salidas 1 de dos puertas NAND para poder obtener la formula con la que hacer el MUX 8:1